

**Note d' information :**

1 Maître CDD - 10 Esclaves CDD.


**Mots clés :** maître esclave CDD

**Date :** 13 / 09 /2006

**Auteur :** GF

Information de LUST :

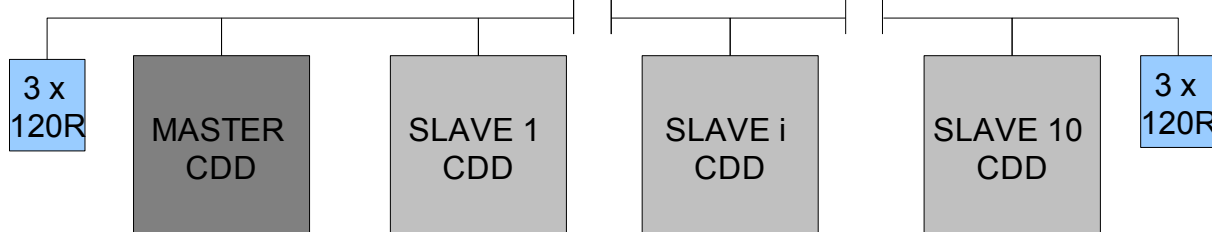On peut relier 10 CDD esclaves à un CDD maître.



Il conviendra de réaliser un câblage propre.

Veiller à installer les résistances sur les signaux en début et en fin de ligne (sur les signaux TTL).

Valeur de la résistance : 120 Ohms ¼ watts

CDD Maître	Dernier CDD Esclave
1 résistance entre A et /A	1 résistance entre A et /A
1 résistance entre B et /B	1 résistance entre B et /B
1 résistance entre Z et /Z	1 résistance entre Z et /Z

Soit un total de 6 résistances.

Les résistances de terminaison ne sont pas incluses dans le CDD, il conviendra de les câbler extérieurement.